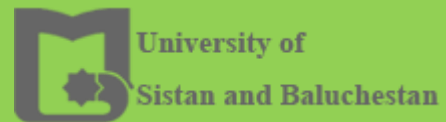


Basic Electrical Engineering

By: M. Shahraki




University of Sistan & Baluchestan
Faculty of Electrical and Computer Engineering
Department of Electrical & Electronics Engineering

Semiconductors

نیمه هادی ها


دیود

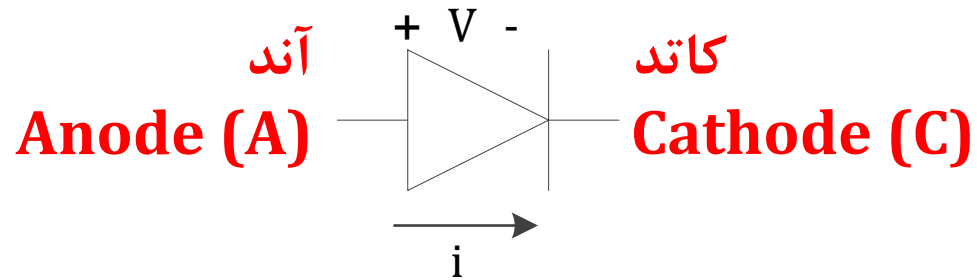یک نیمه هادی است که جریان را فقط در یک جهت هدایت می کند.



$$i = I_S \left[\exp\left(\frac{V}{mV_T}\right) - 1 \right]$$

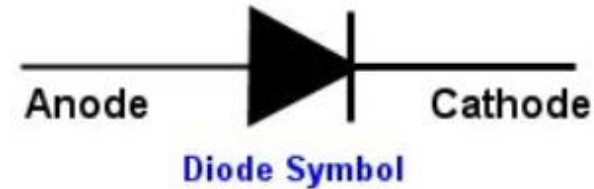
$$V = mV_T \ln \left[\frac{i}{I_S} + 1 \right]$$



Semiconductors

نیمه هادی ها

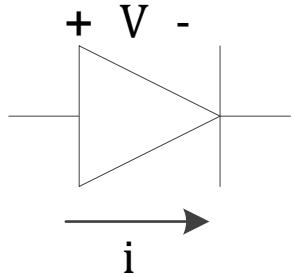
$$i = I_S \left[\exp\left(\frac{V}{mV_T}\right) - 1 \right]$$



V_γ : ولتاژ آستانه
 V_Z : ولتاژ شکست معکوس

دیود



منحنی مشخصه دیود

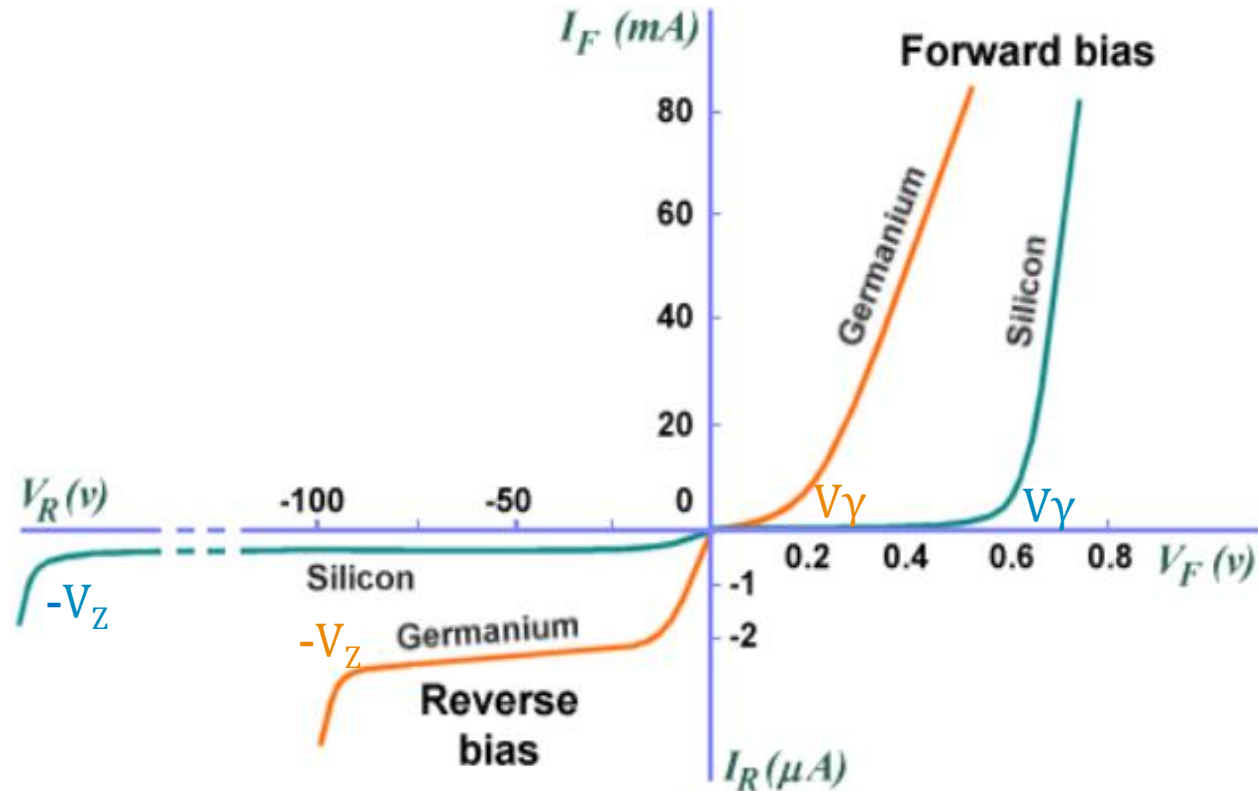

Semiconductors

نیمه هادی ها



مدل خطی تکه ای دیود

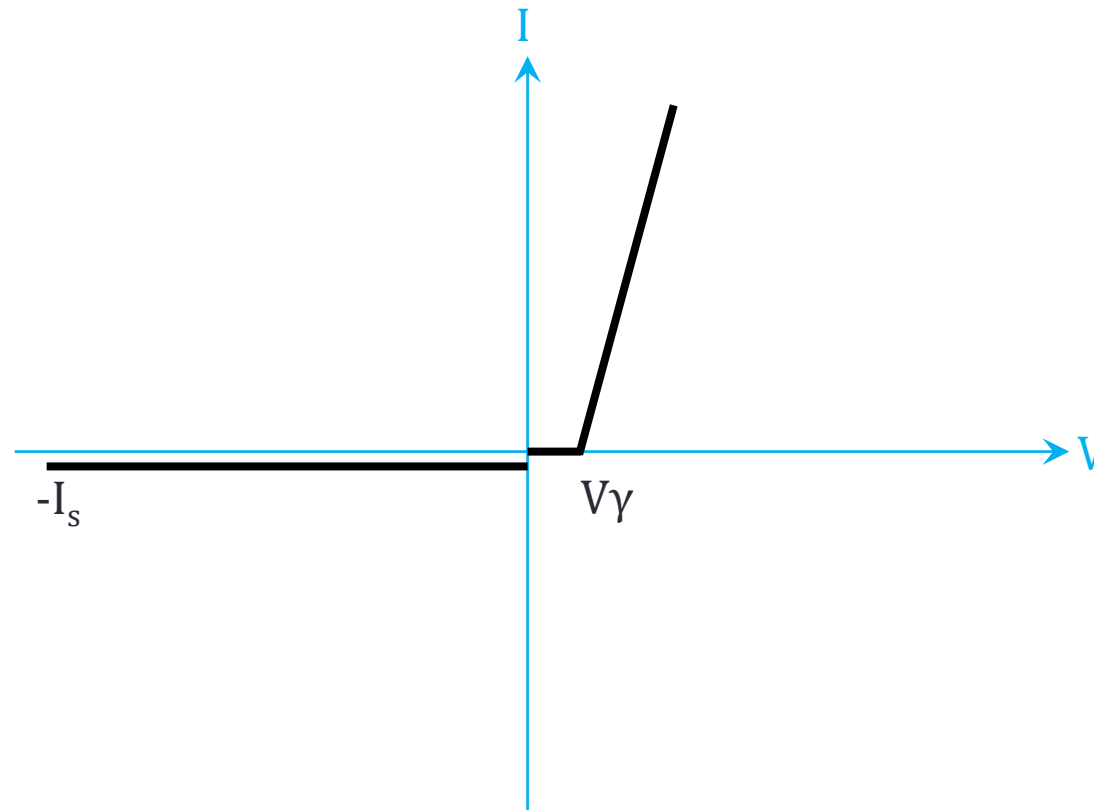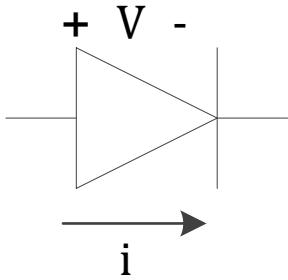

Semiconductors

نیمه هادی ها



مدل خطی دیود

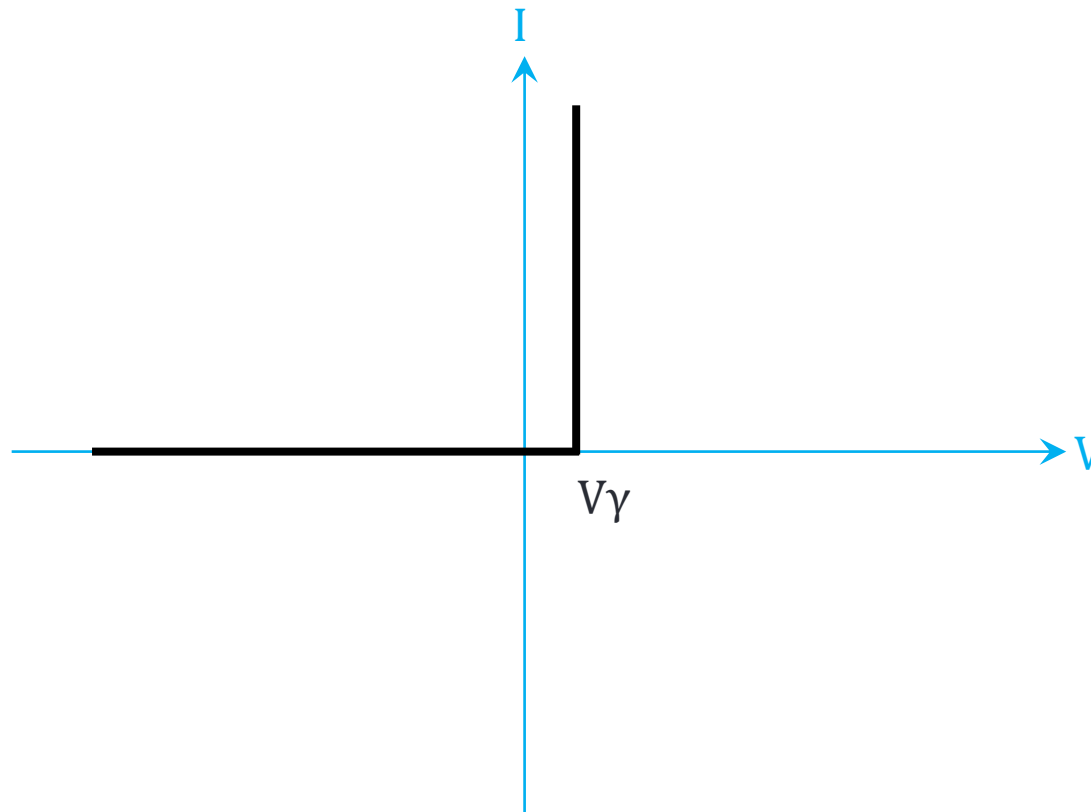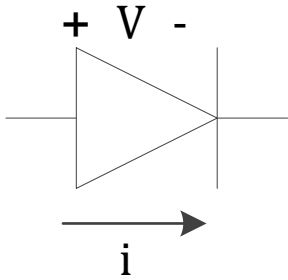

Semiconductors

نیمه هادی ها




مدل ایده آل دیود

 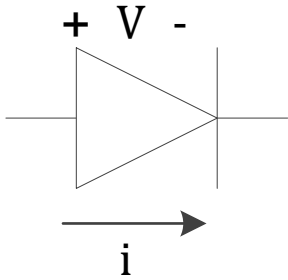

Semiconductors

نیمه هادی ها




مدل خطی تکه ای دیود زنر

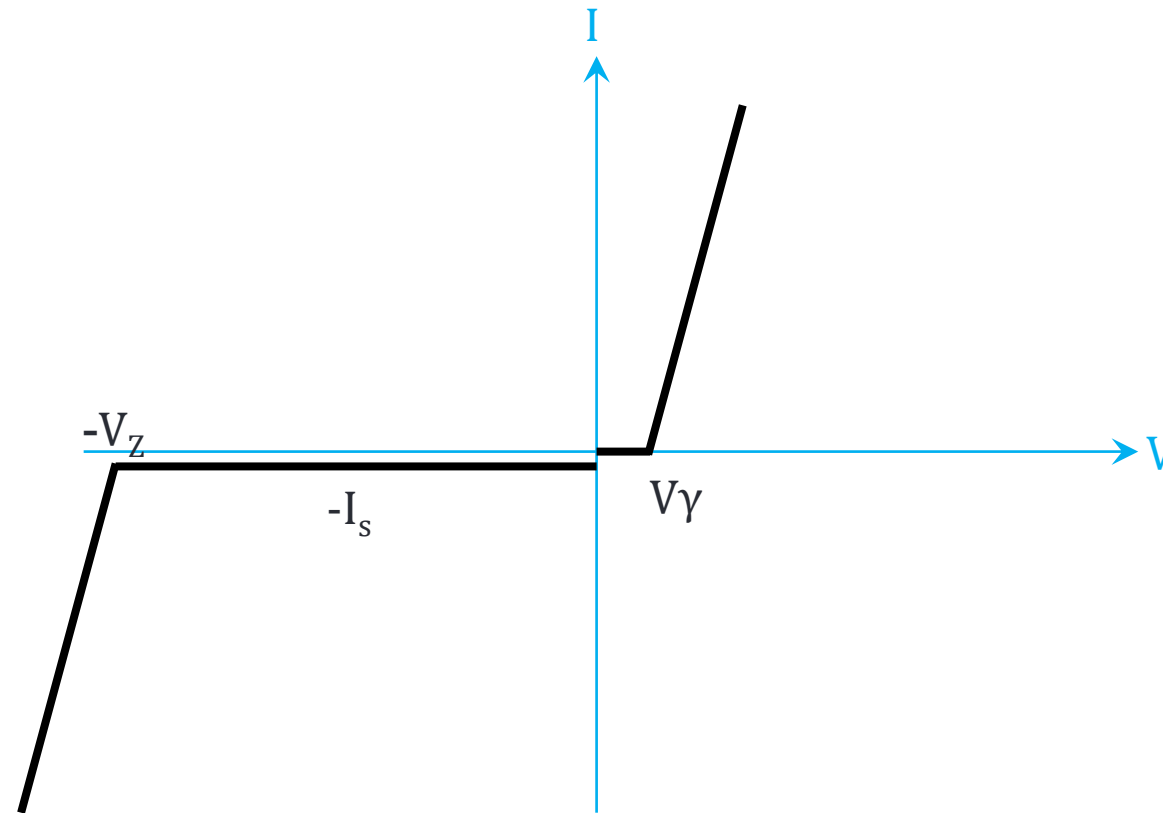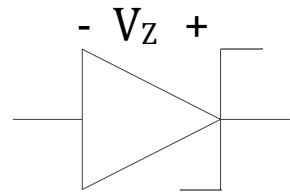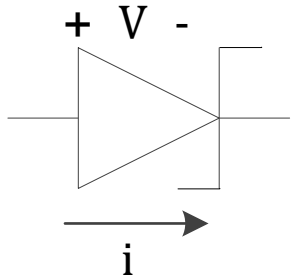

Semiconductors

نیمه هادی ها




مدل خطی دیود زنر

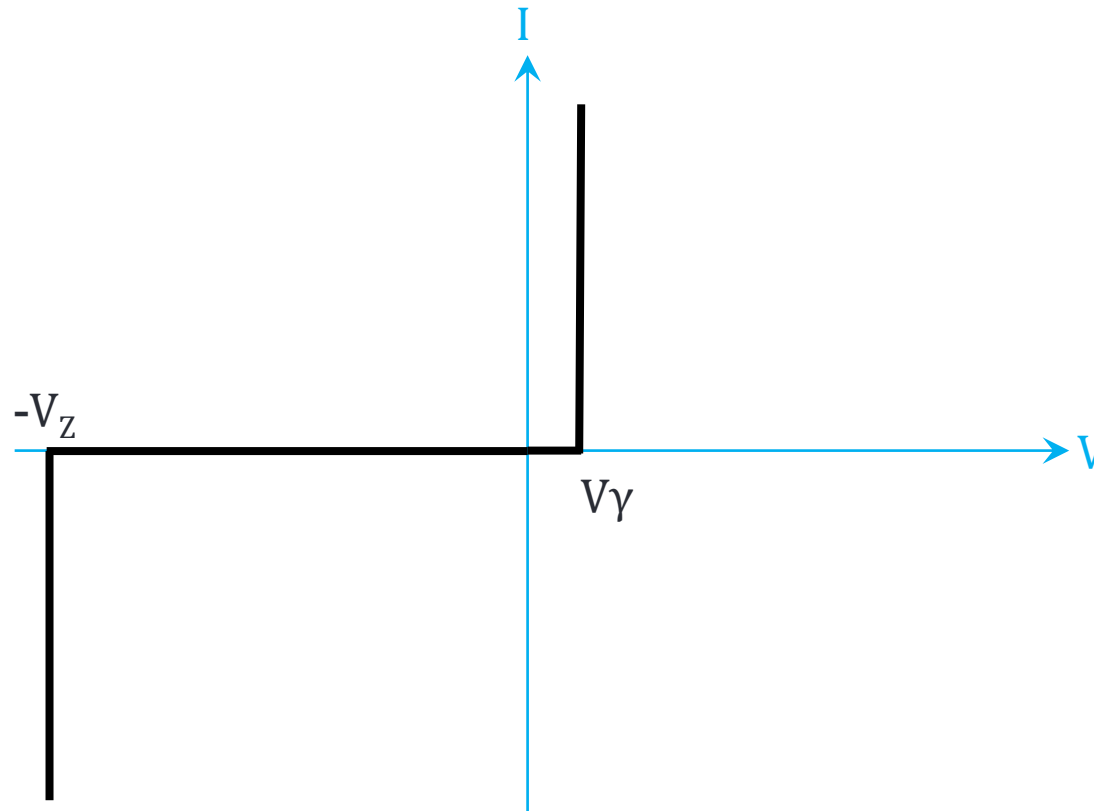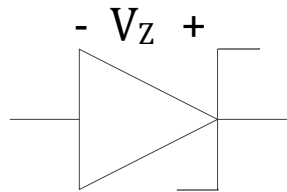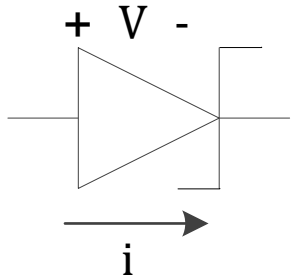

Semiconductors

نیمه هادی ها


مدل ایده آل دیود زنر

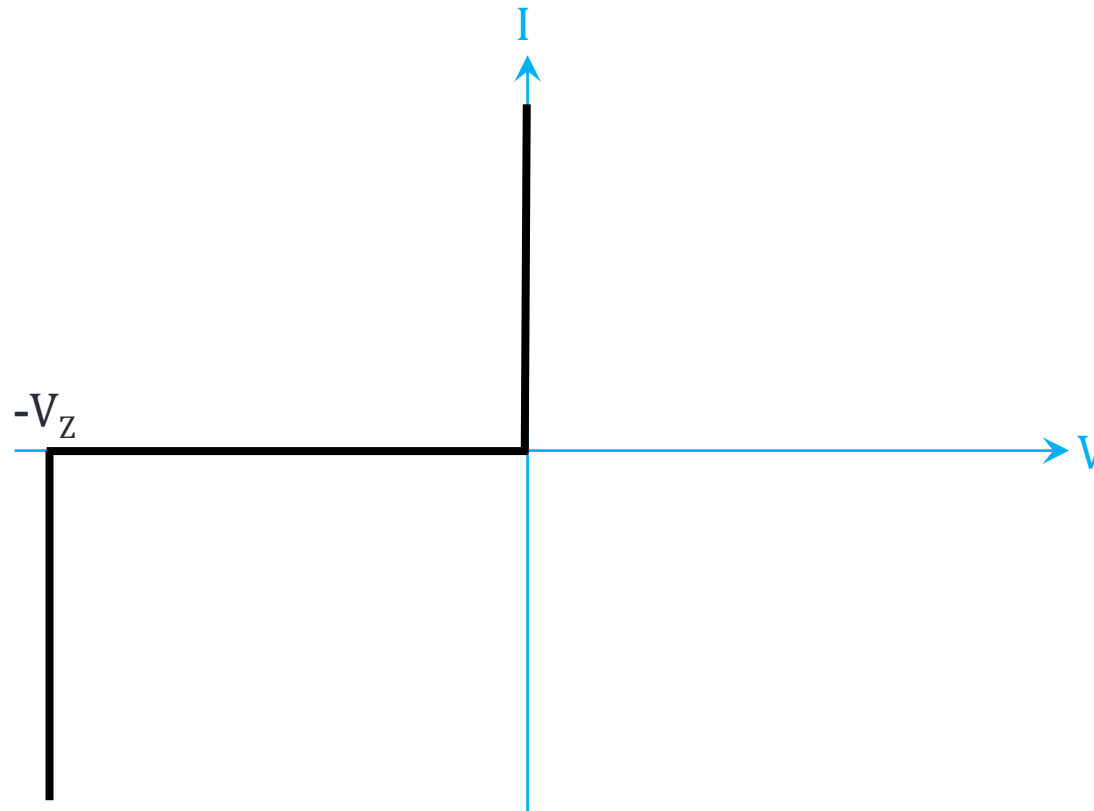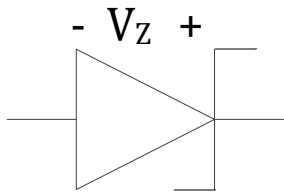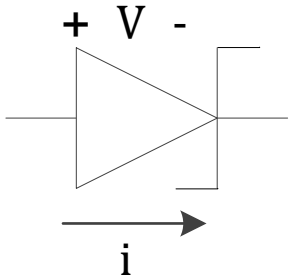



Semiconductors

نیمه هادی ها

یکسوساز نیم موج

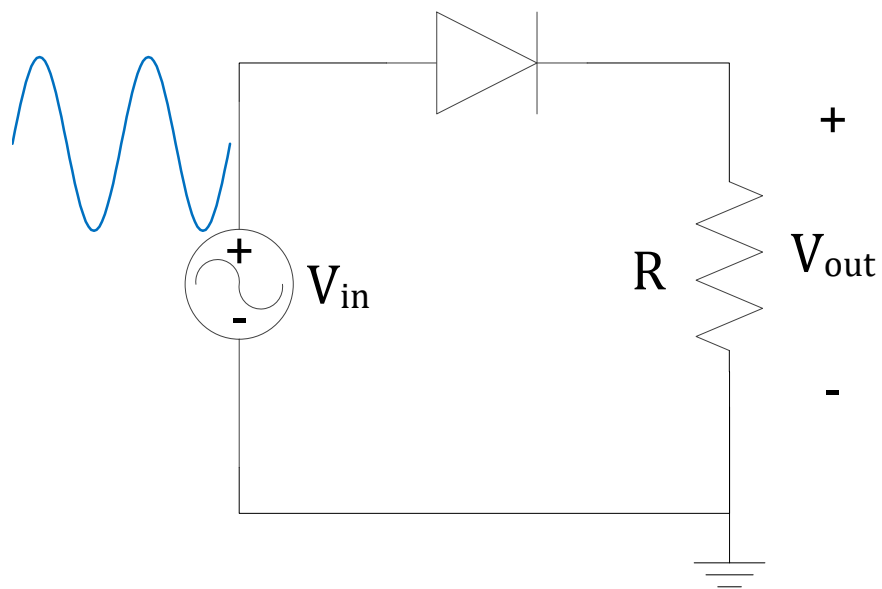

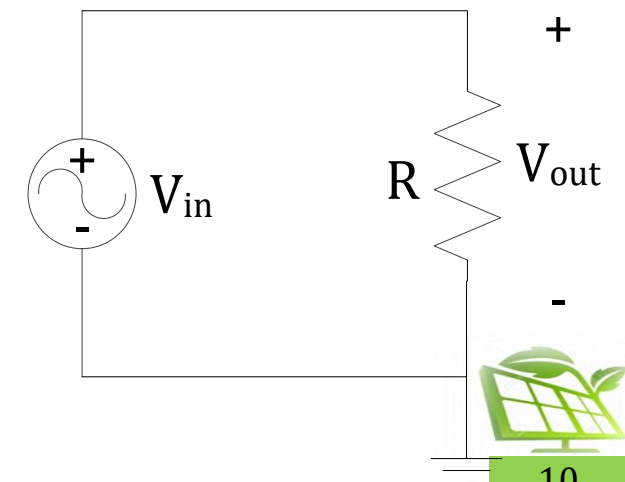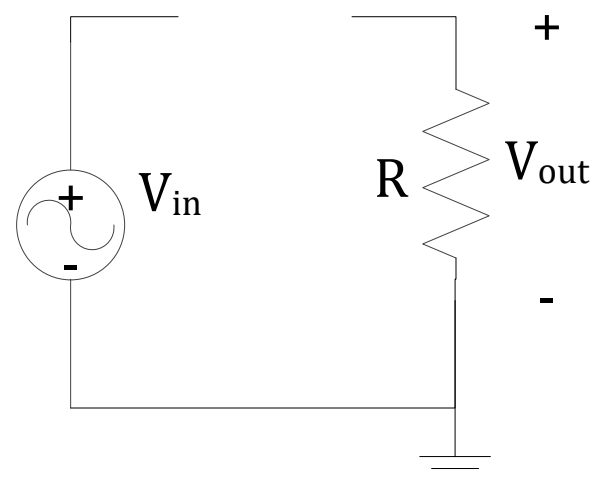$V_{out} = V_{in}$ نیم سیکل مثبت ورودی:
 D: On



Semiconductors


نیمه هادی ها

مدار تغییر شیب

نیم سیکل مثبت ورودی:

D: On




$$V_{out} = V_{in}$$

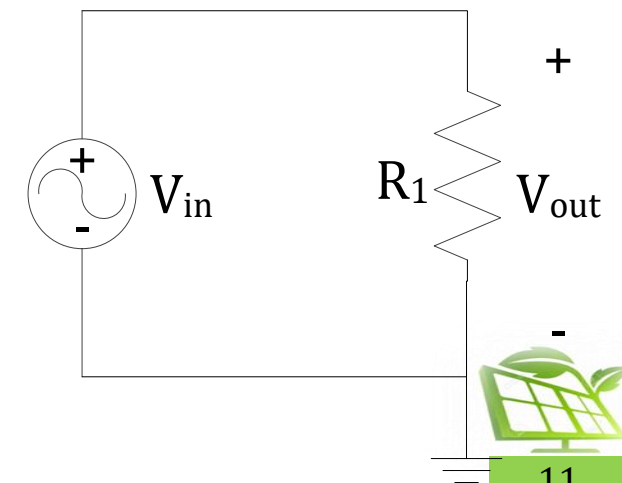

نیم سیکل منفی ورودی:

D: Off
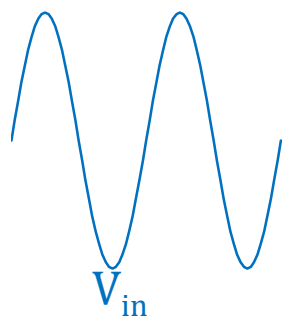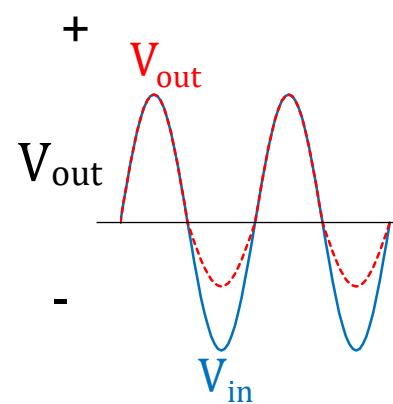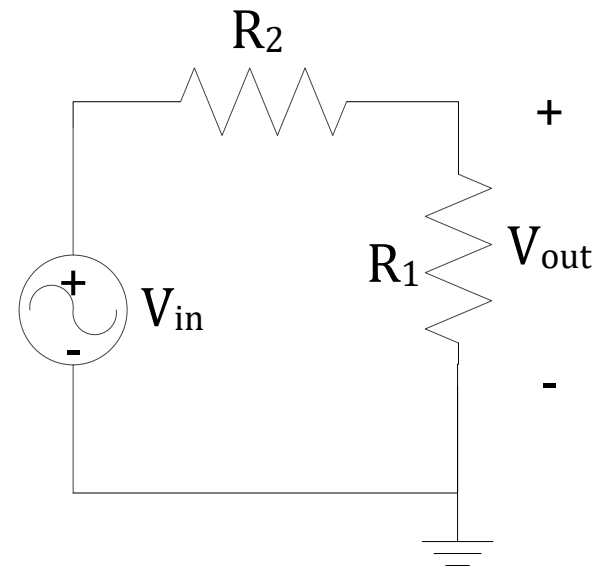
$$V_{out} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{in}$$



Semiconductors


نیمه هادی ها

مدار تغییر شیب

نیم سیکل مثبت ورودی:

D: Off




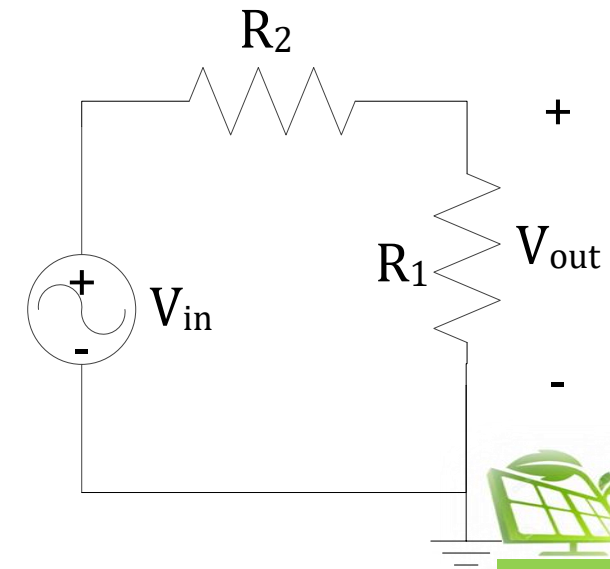
$$V_{out} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{in}$$



نیم سیکل منفی ورودی:


D: On

$$V_{out} = V_{in}$$

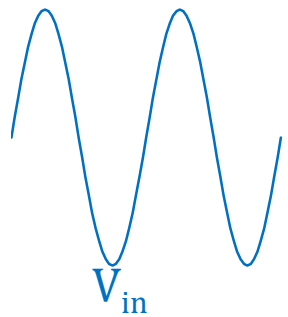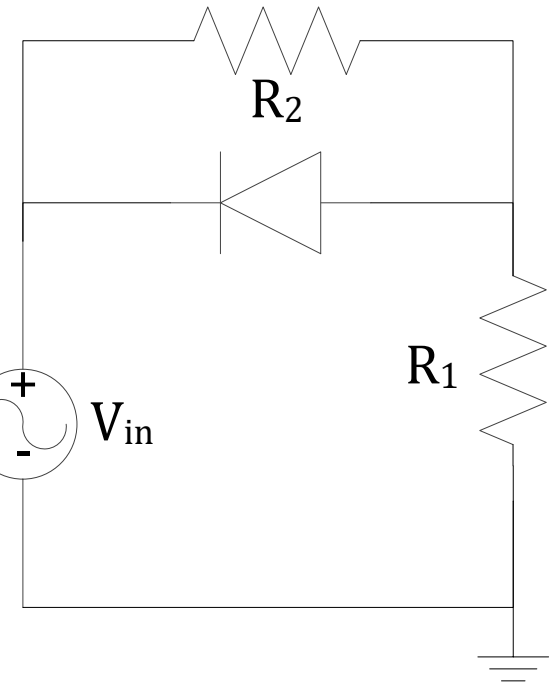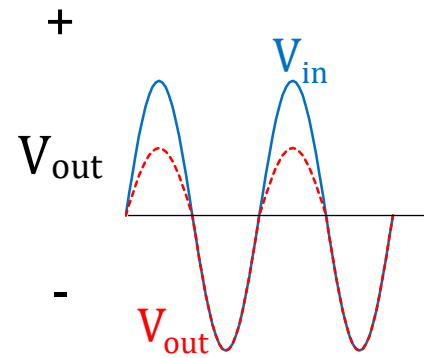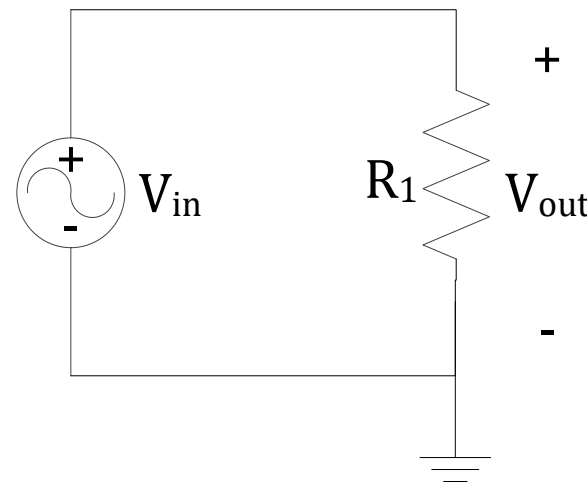

Semiconductors

نیمه هادی ها

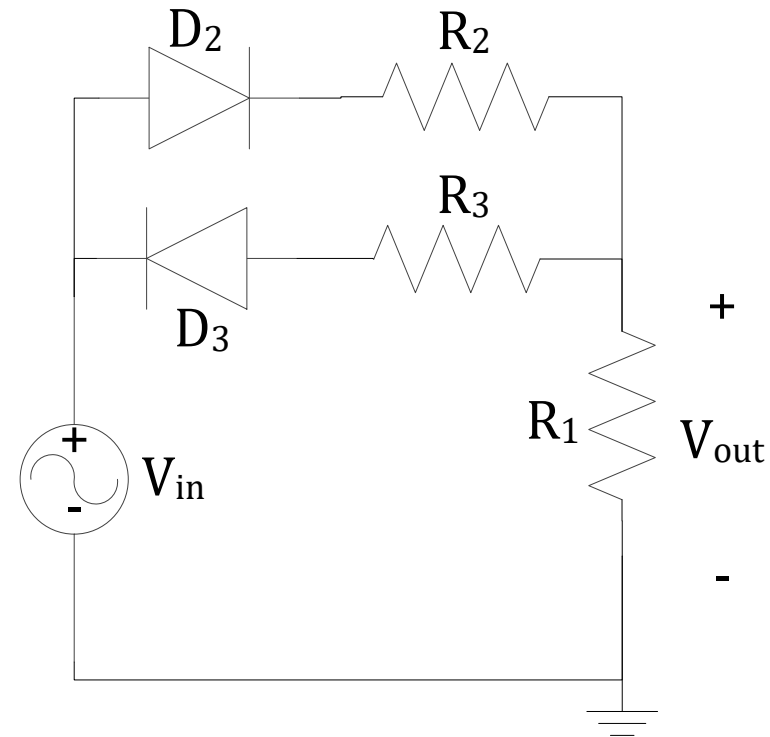


نیم سیکل منفی ورودی:

D_2 : Off

D_3 : On
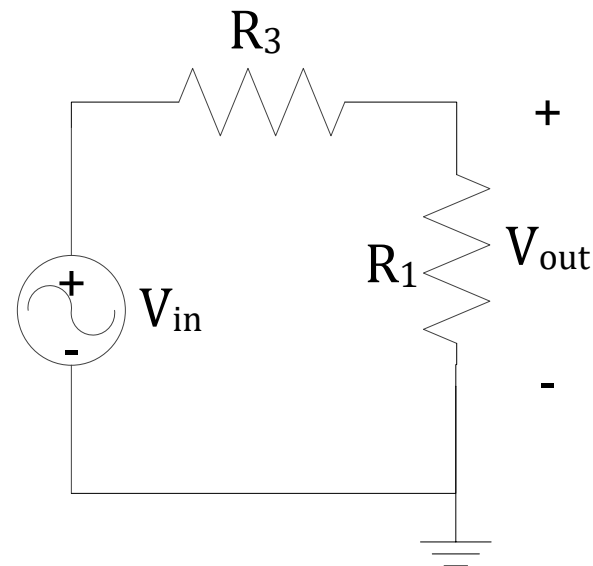
$$V_{out} = \frac{R_1}{R_1 + R_3} V_{in}$$




مدار تغییر شیب

نیم سیکل مثبت ورودی:

D_2 : On

D_3 : Off
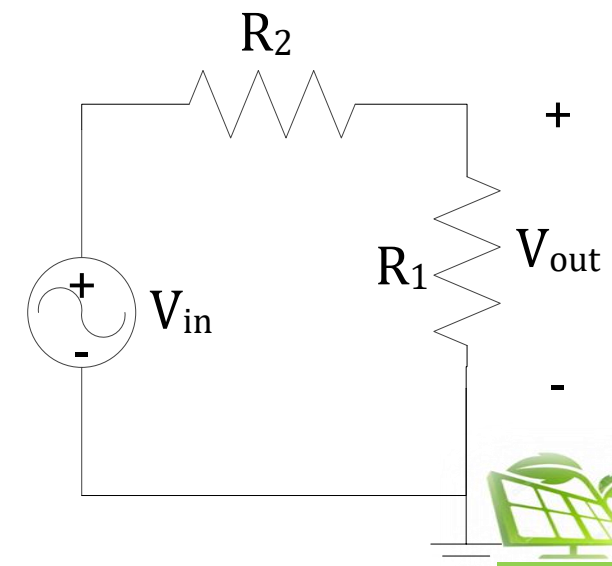
$$V_{out} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{in}$$



Semiconductors

نیمه هادی ها


یکسوساز تمام موج (پل دیودی)

نیم سیکل منفی ورودی:

D_2 & D_4 : Off

D_1 & D_3 : On

$$V_{out} = -V_{in}$$


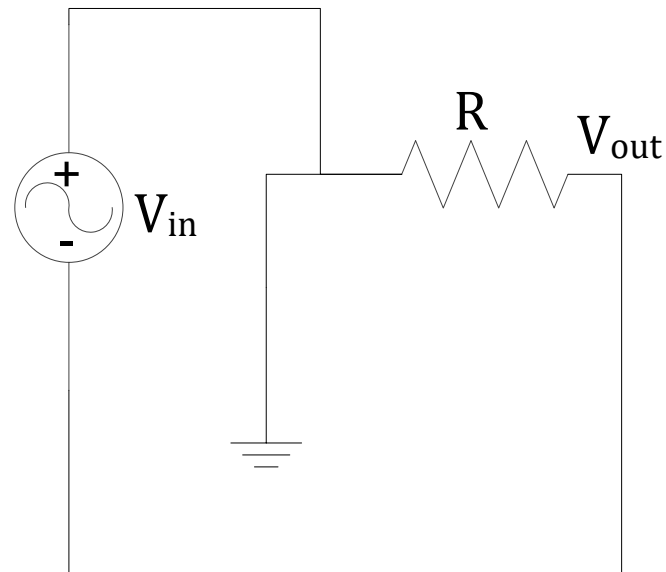


نیم سیکل مثبت ورودی:

D_2 & D_4 : On

D_1 & D_3 : Off


$$V_{out} = V_{in}$$

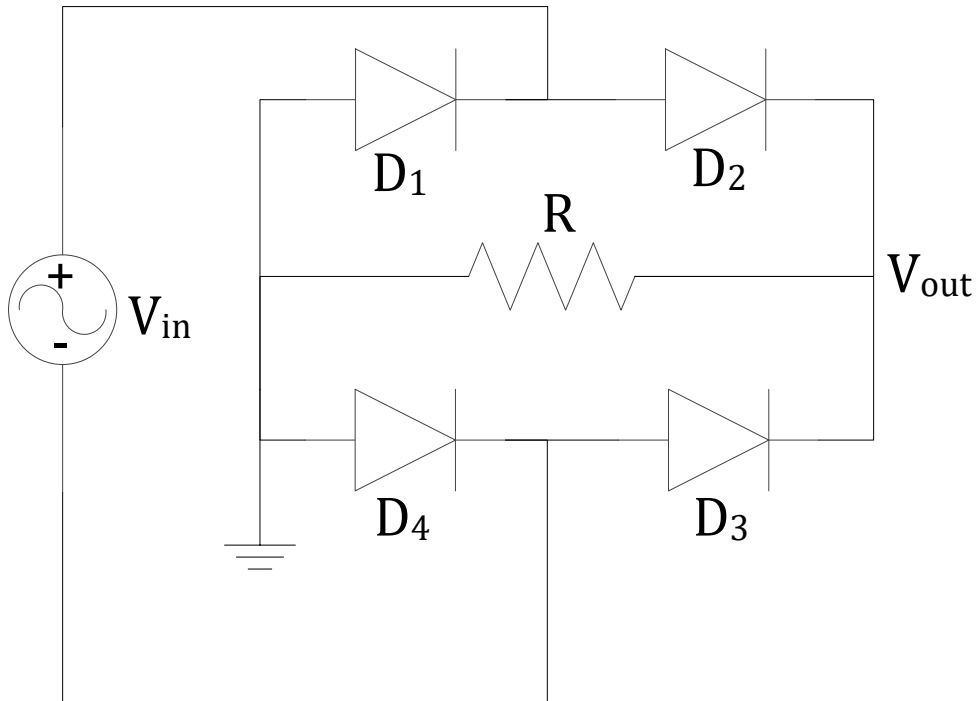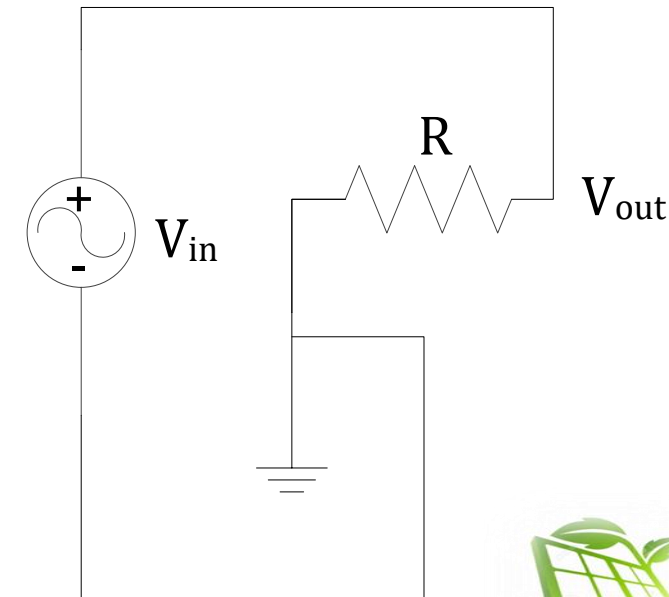


Semiconductors

نیمه هادی ها

ترانسفورماتور با سر وسط

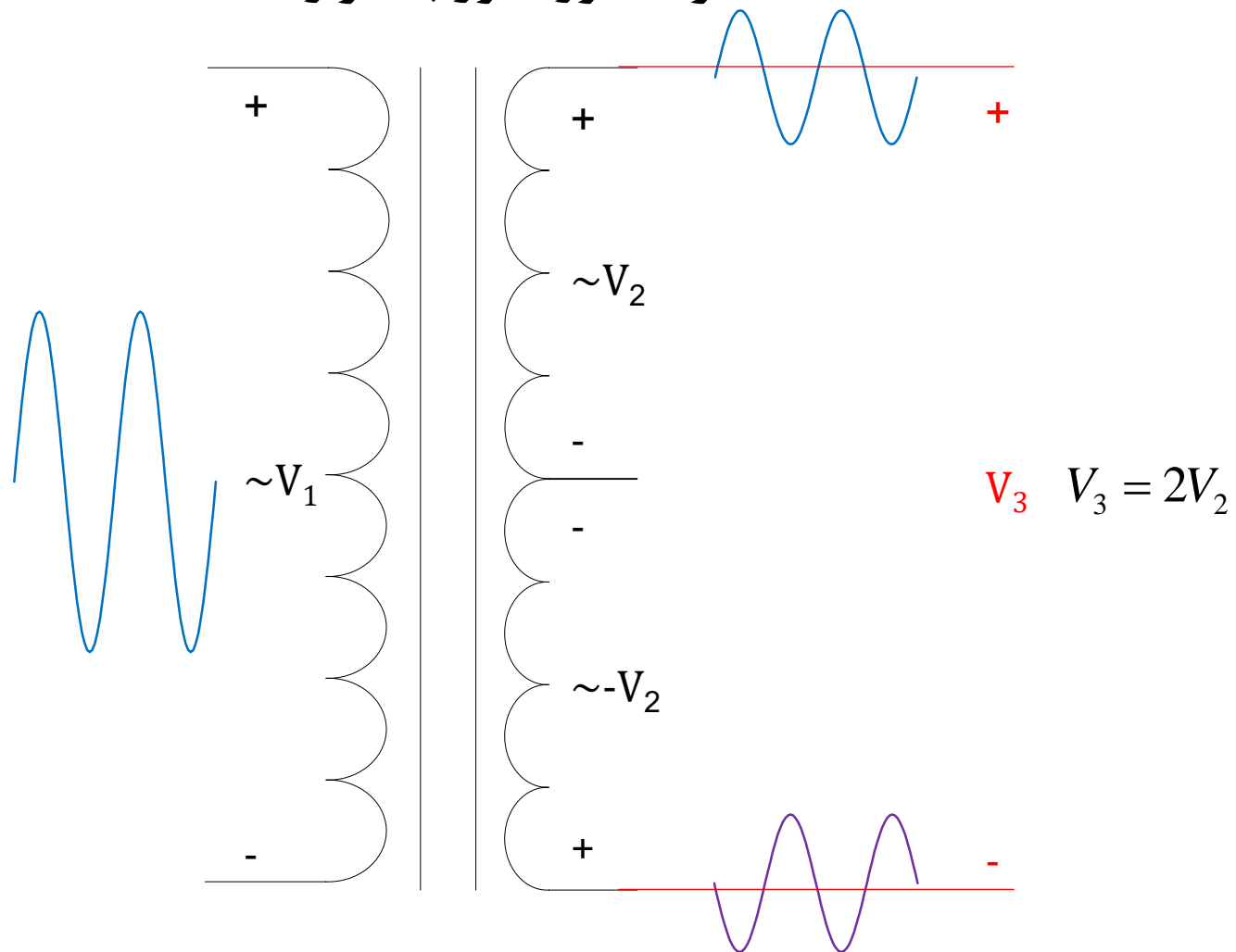

ترانسفورماتور (مبدل ولتاژ متناوب)

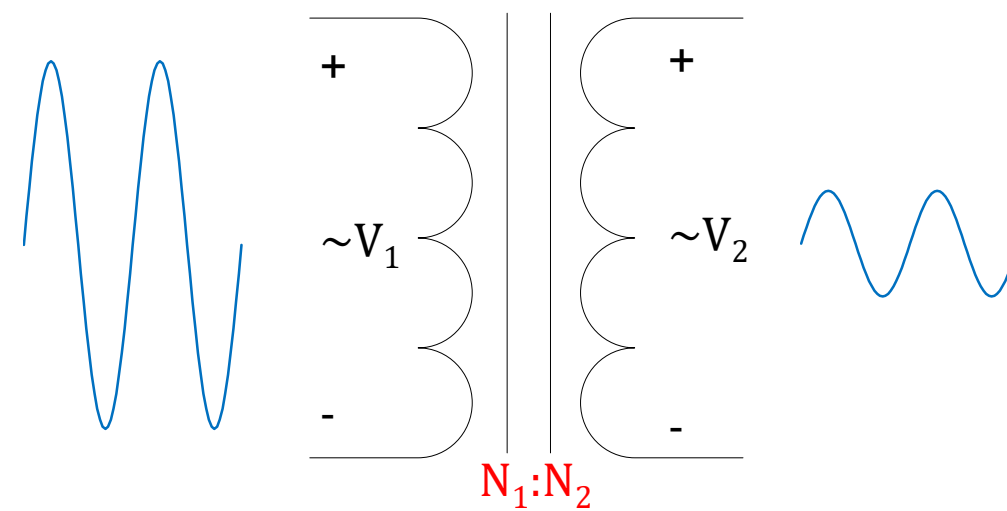


$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{N_2}{N_1}$$




Semiconductors

نیمه هادی ها

ترانسفورماتور با سر وسط

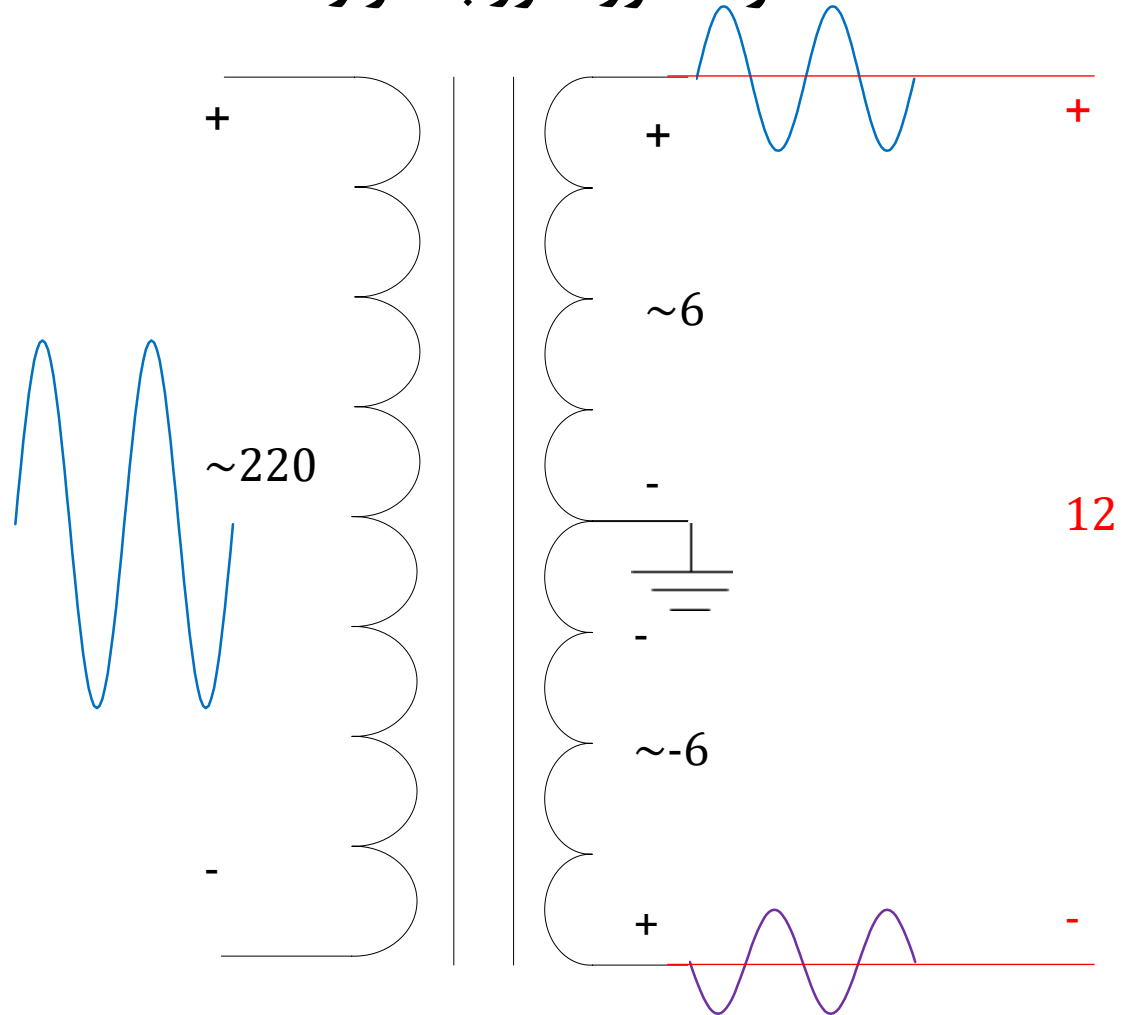


ترانسفورماتور (مبدل ولتاژ)

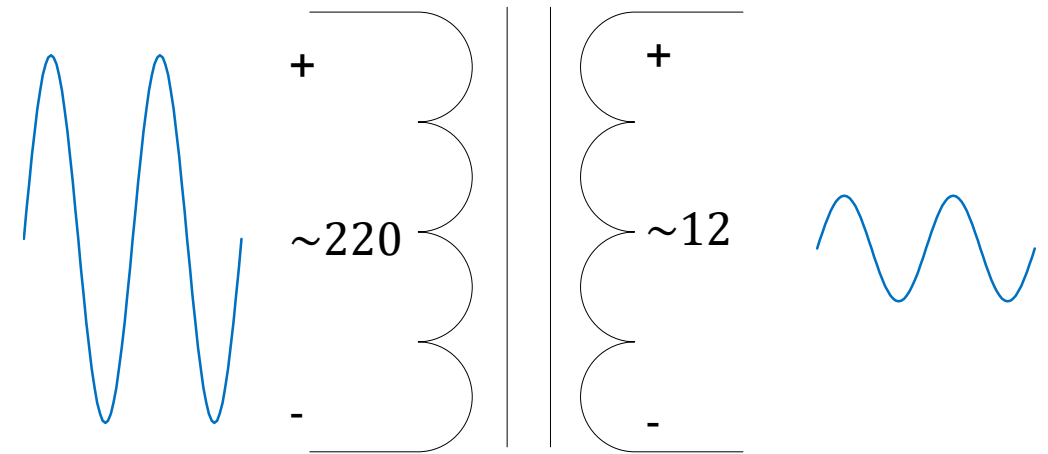


Semiconductors

نیمه هادی ها

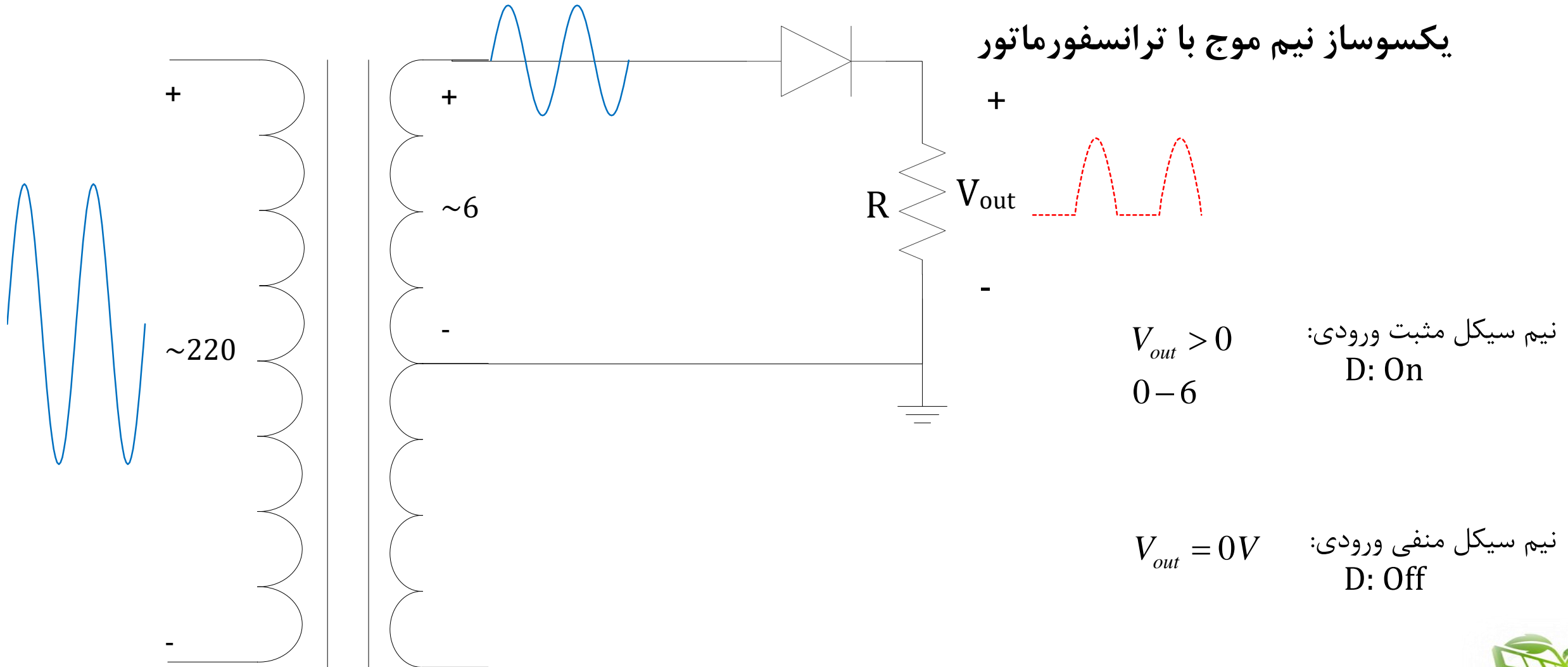


Semiconductors

نیمه هادی ها

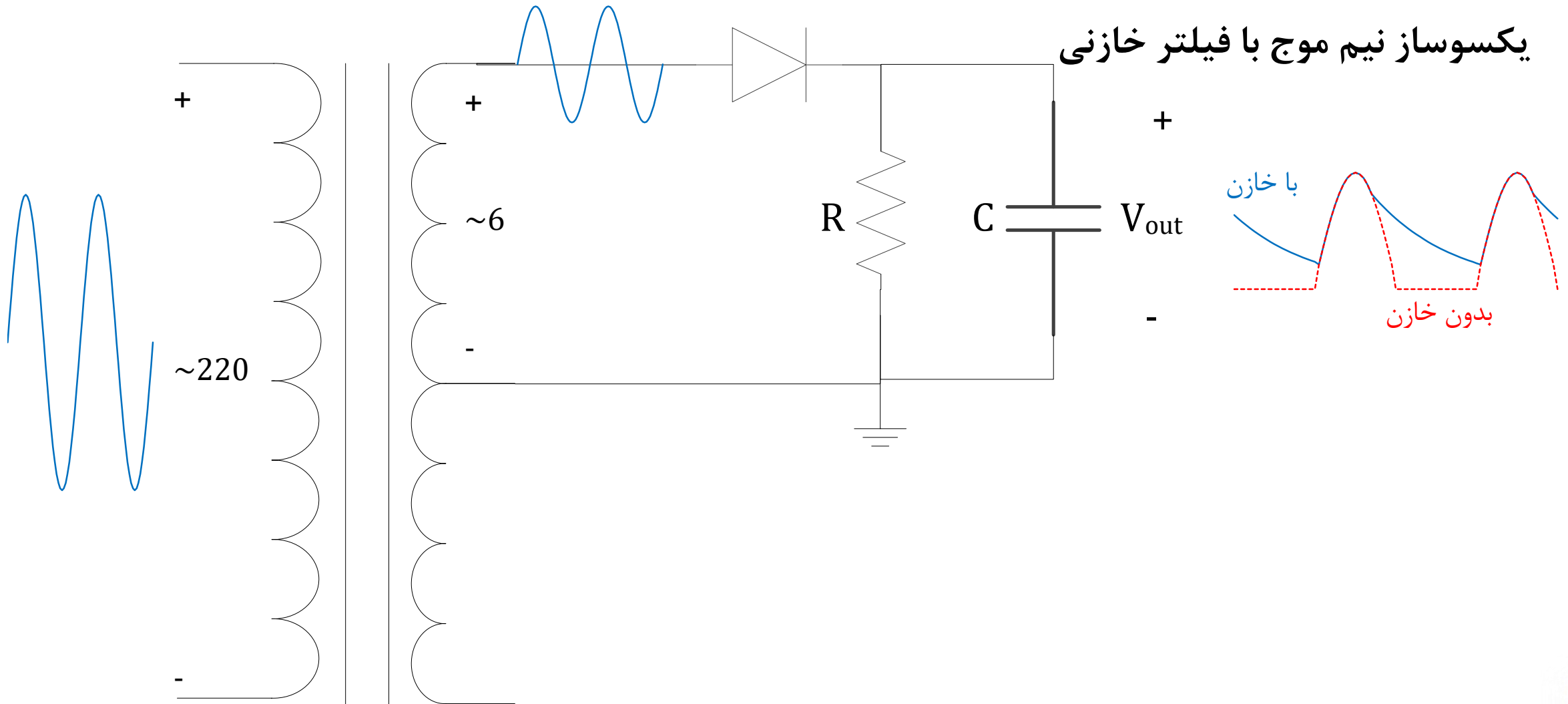

Semiconductors

نیمه هادی ها

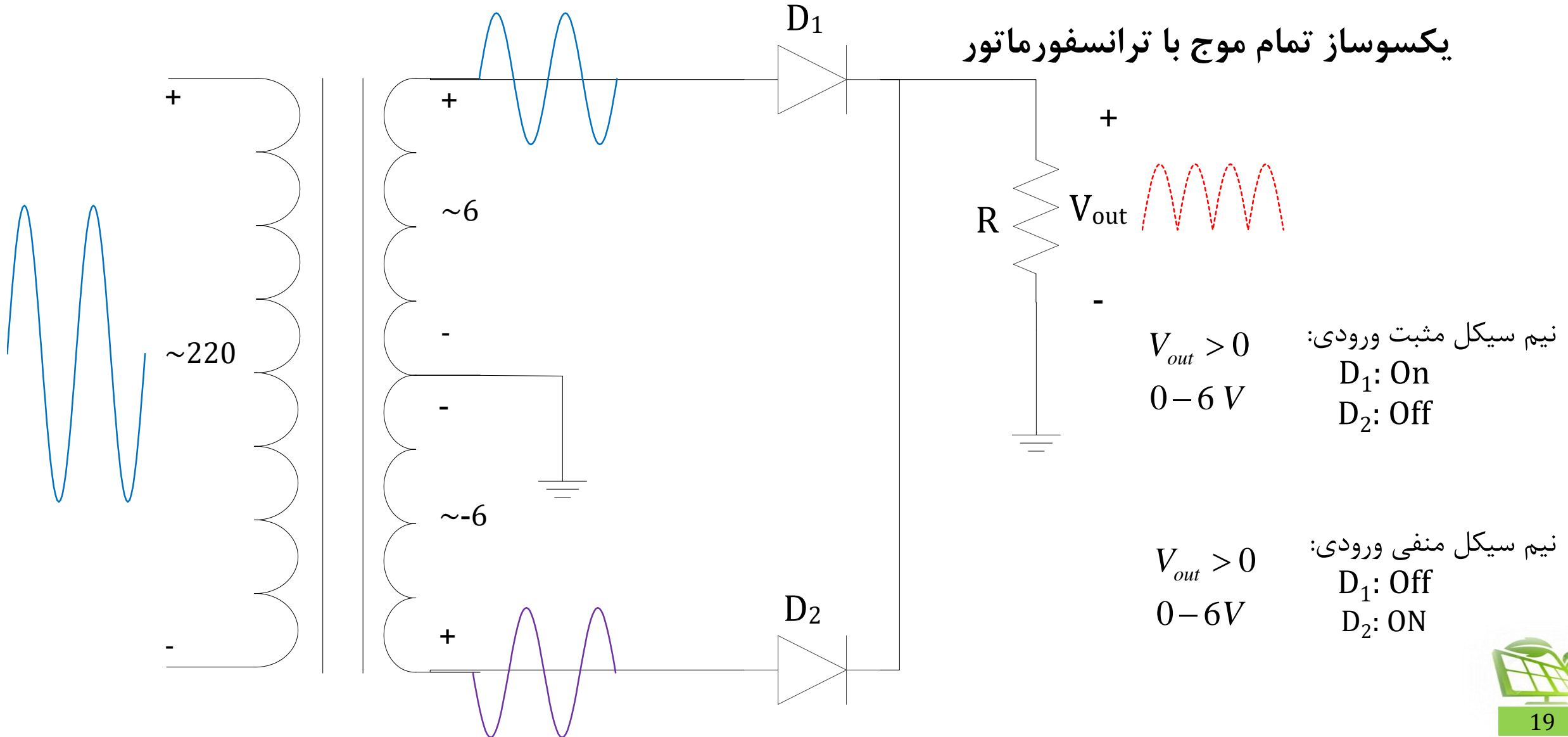

Semiconductors

نیمه هادی ها

